


GENERALITES SUR LES SCHEMAS ELECTRIQUES

Un électricien doit être capable de réaliser ou de modifier une partie ou l'ensemble du schéma d'une installation électrique. Pour cela il doit d'abord être capable de lire un schéma électrique. Le schéma électrique montre comment les différentes parties d'une installation, sont fonctionnellement reliées.

1. Les Différents types de schémas

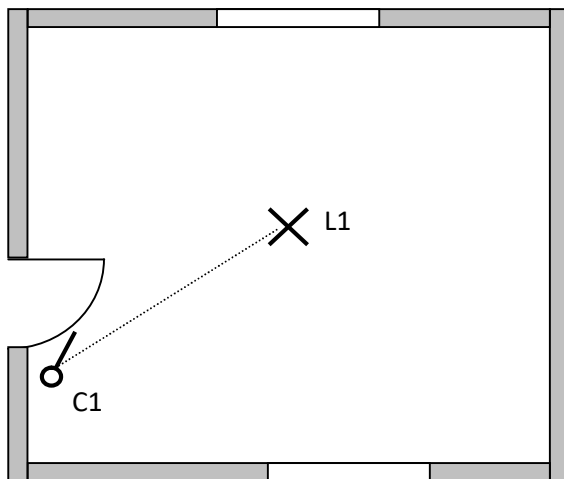1.1 Le schéma architectural ou d'implantation

Ce type de schéma montre les positions des appareils et indique les liaisons entre appareils commandés et les organes de commande. Exemple:




1.2 Le schéma développée ou schéma de principe

Les symboles des différents éléments d'un même appareil ou d'une même installation sont séparés et disposés de sorte que le tracé de chaque circuit puisse être facilement suivi. Exemple



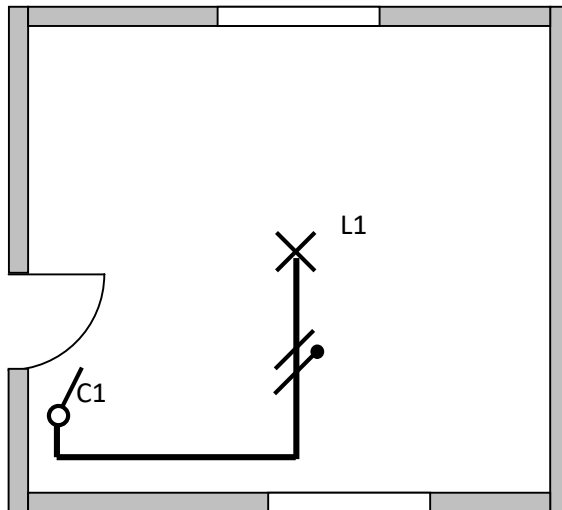
1.3 Le schéma unifilaire

Il indique la répartition des circuits et la constitution des canalisations ; à cet effet, les conducteurs constituant une canalisation sont représentés par un seul trait, barrés de petits trait obliques indiquant le nombre de conducteur de la canalisation



1.1 Le schéma multifilaire

Il correspond au schéma de câblage.

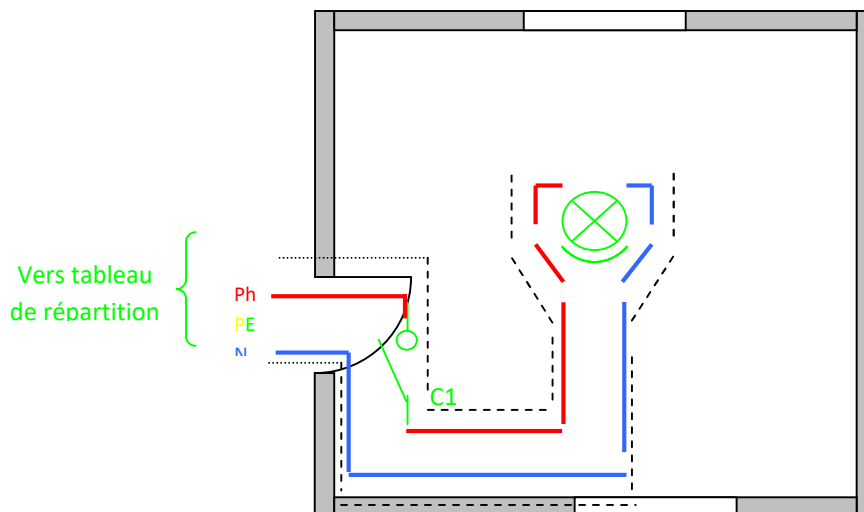

2. Différents organisme de normalisation

En France : L'AFNOR (Association Française de Normalisation) qui publie toutes les normes françaises mécanique, textile etc. Pour l'électricité c'est l'UTE (Union Technique de l'Electricité) qui propose les normes à l'AFNOR

En Europe : le CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) a pour rôle d'harmoniser les normes anglaises, françaises, allemandes.

Dans le monde la CEI (Commission Electrotechnique Internationale)