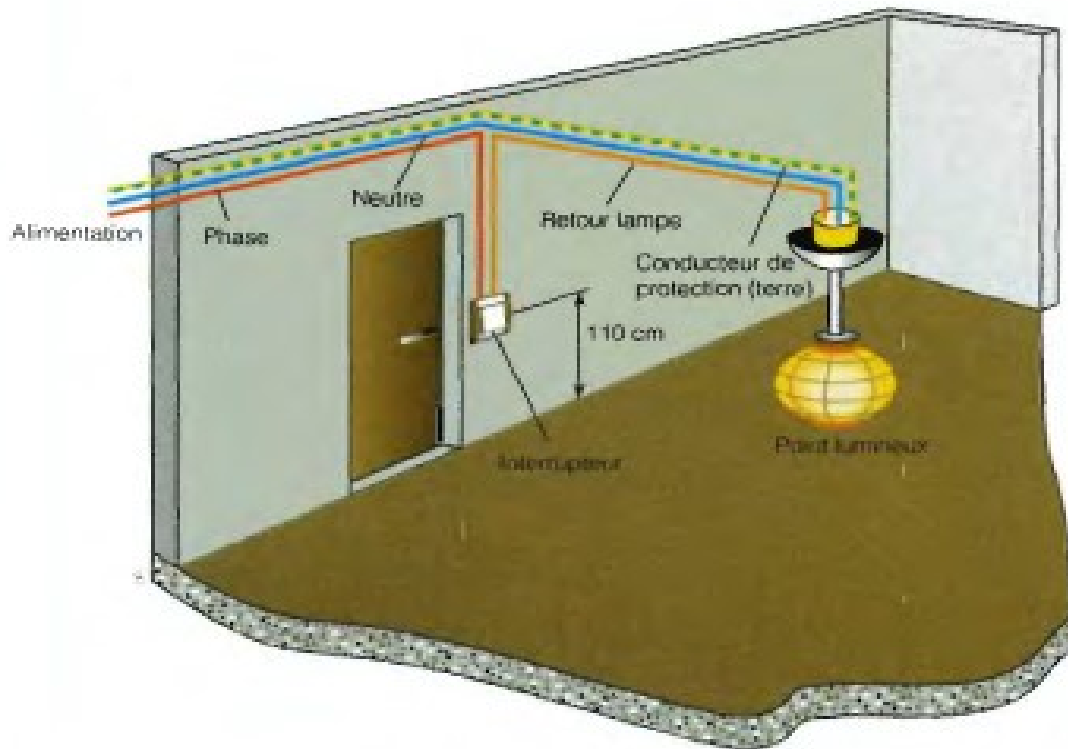


ETUDE DU MONTAGE SIMPLE ALLUMAGE

1. PRESENTATION



2. Rôle du montage simple allumage.

Il permet d'établir ou d'interrompre un circuit d'éclairage électrique d'un seul endroit à l'aide d'un seul appareil de commande (Interrupteur unipolaire).

3. Symboles

a. Symbole d'un Commutateur C1

6

Schéma unifilaire et d'implantation
 $\Phi = 4\text{mm}$

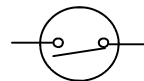


Schéma développé et multifilaire
 $\Phi = 14\text{mm}$

b. Symbole d'une lampe

Schéma unifilaire et d'implantation




Lampe purement résistive




Lampe incandescente

Schéma développé et multifilaire $\Phi = 6\text{mm}$

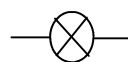


Lampe purement résistive

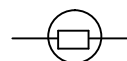


Lampe incandescente

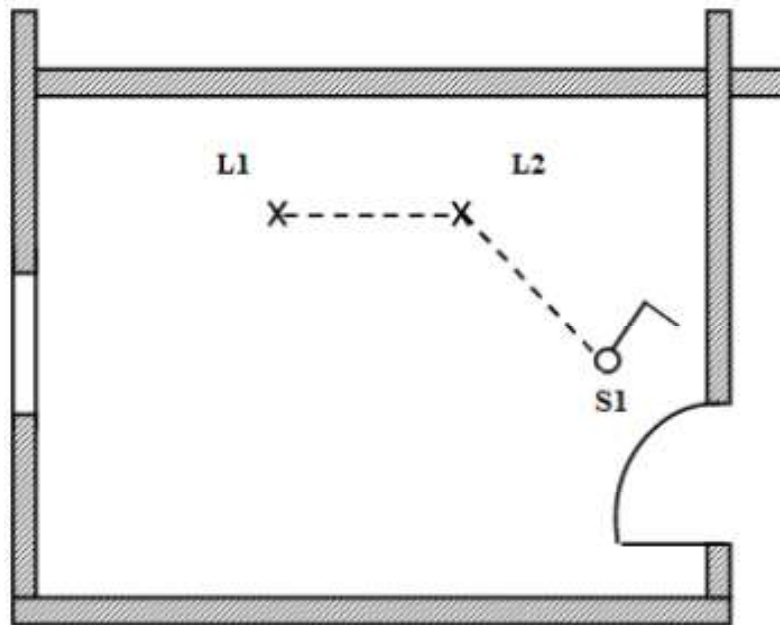
4. Schéma architectural ou d'implantation



5. Schéma développé

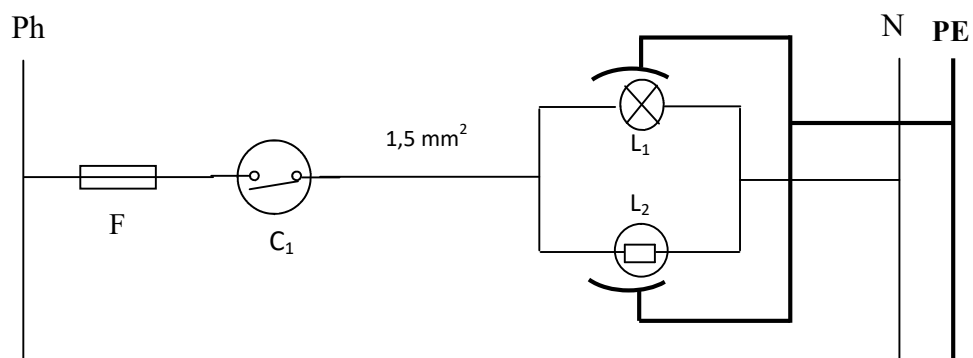

6. Schéma unifilaire

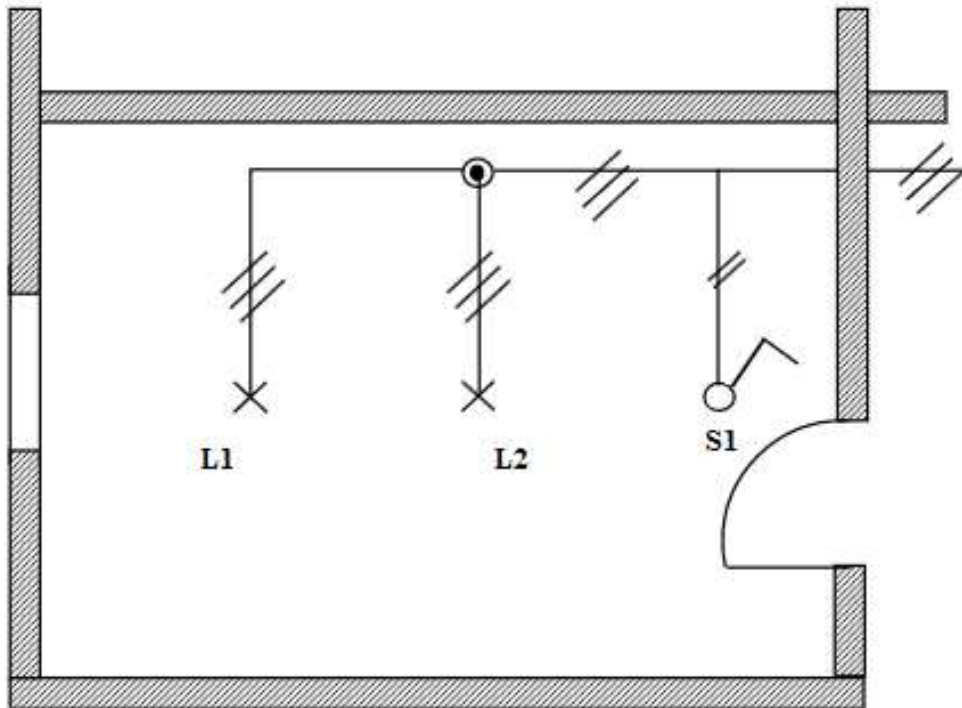

7. Schéma multifilaire

