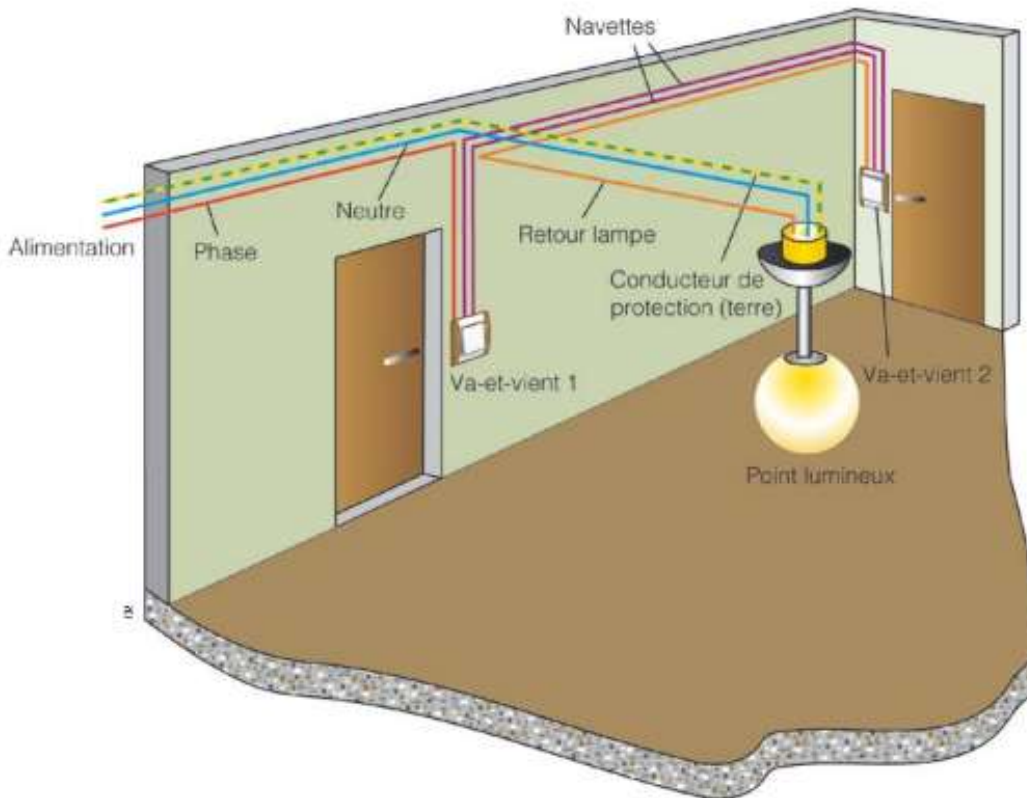


ETUDE DU MONTAGE VA ET VIENT

1. PRESENTATION



2. But

Le va et vient permet de mettre sous tension un ou plusieurs points d'éclairage et cela de deux endroits différents. Le principe du mécanisme repose sur la permutation d'un contact. Ce contact oriente la tension vers deux bornes. L'une de ces deux bornes suivant la position est sous ou hors tension. C'est le principe du va et vient.

3. Symbole

Symbole d'un Commutateur C6



Schéma unifilaire ou implantation

$\Phi = 4\text{mm}$


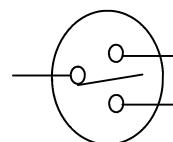



Schéma développé ou multifilaire

$\Phi = 14\text{mm}$

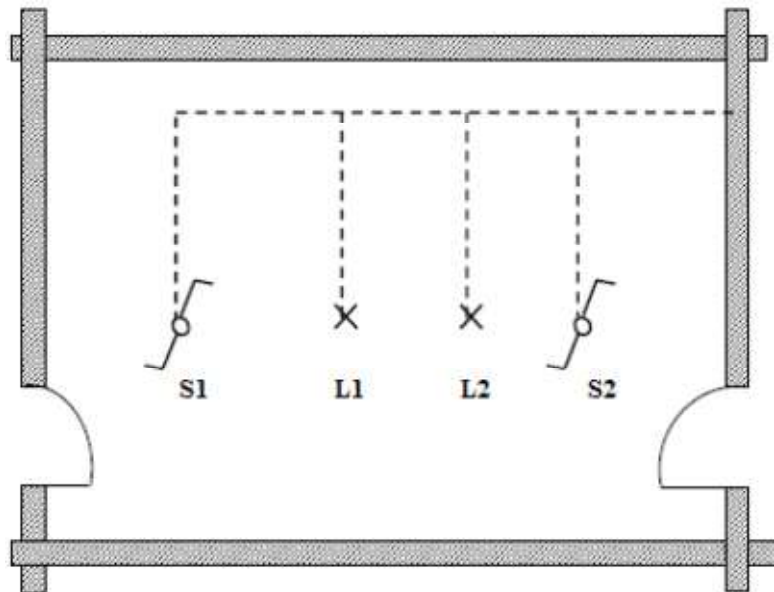
4. Schéma architectural ou d'implantation



5. Schéma développé

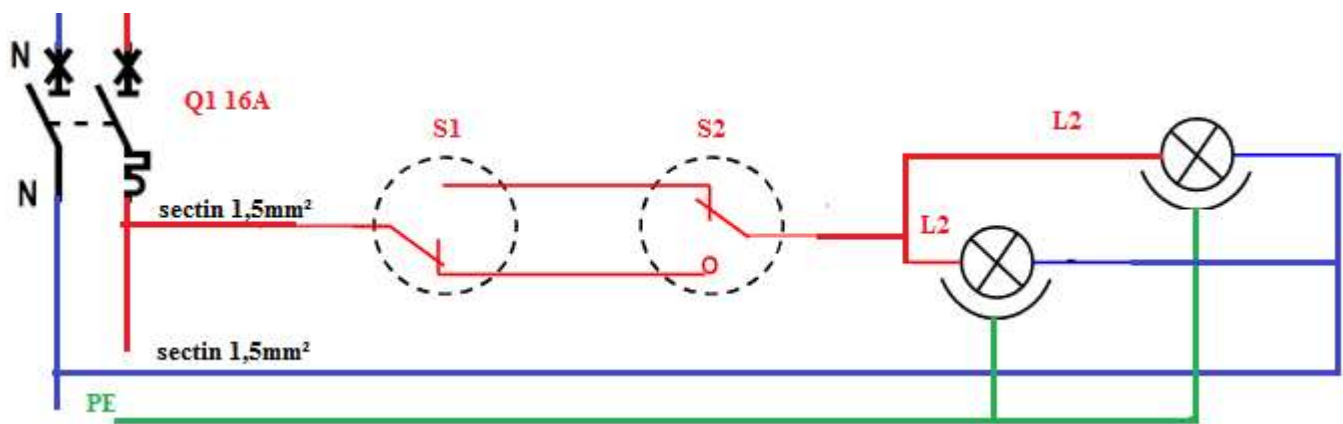

6. Schéma unifilaire

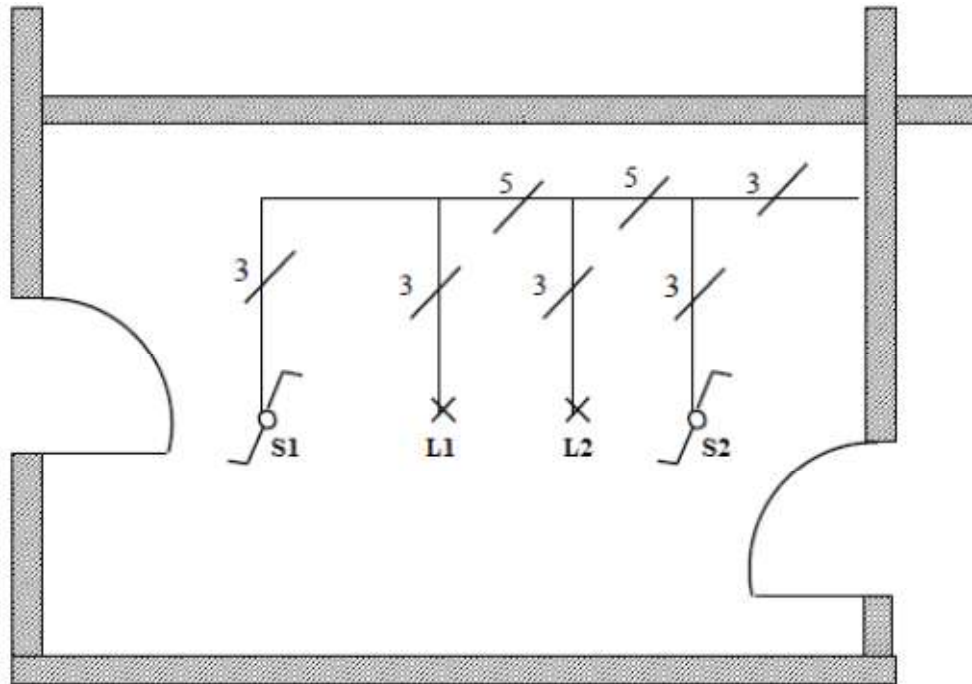

7. Schéma multifilaire

