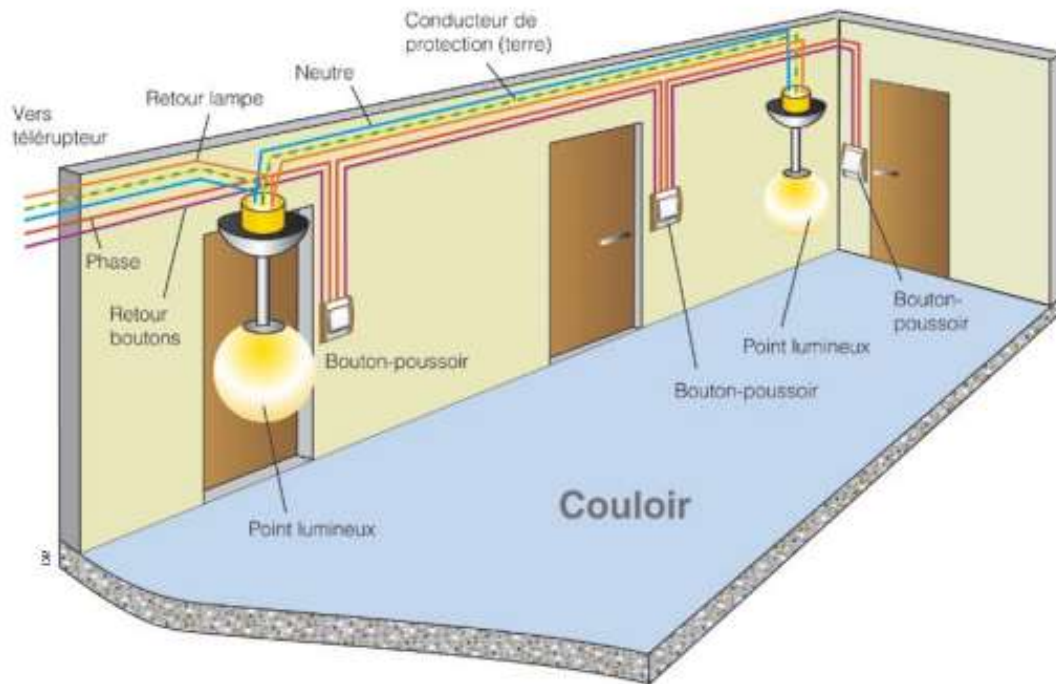


ETUDE DE LA MINUTERIE

1. PRESENTATION



2. Rôle du montage télérupteur.

Une minuterie est un appareil électrique à mémoire, il est constitué par une bobine et un ou plusieurs contacts. Elle peut être de type électronique (analogique ou digital). Elle peut être réalisée à partir d'un circuit intégré électrique programmable (microcontrôleur, FPGA,...). Elle permet de contrôler un circuit d'éclairage par des impulsions électriques, pour un nombre quelconque d'endroit. La mise en marche se fait manuellement par action un des boutons poussoirs (BP). La mise à l'arrêt se fait d'une manière automatique par un contact temporisé (temps pré réglé) à ouverture retardée.

Montage avec effet: La bobine est excitée par une impulsion sur l'un des boutons poussoir pendant un cycle de fonctionnement. La temporisation repart de nouveau à partir de cet instant, si on appui sur un de ces boutons poussoir.

3. Fonctionnement


Electriquement, une minuterie électromécanique est constituée d'une bobine et d'un contact à ouverture automatique.

Lorsque la bobine est alimentée par action sur un bouton poussoir, le contact se ferme et les lampes s'allument.


Au bout d'un temps, prédéfini par le temporisateur, le contact s'ouvre et les lampes s'éteignent.

Il existe deux types de montage d'une minuterie : montage avec effet et montage sans effet.

4. Symboles

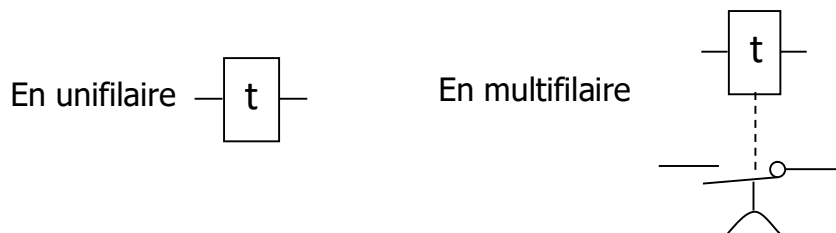


Bouton poussoir :

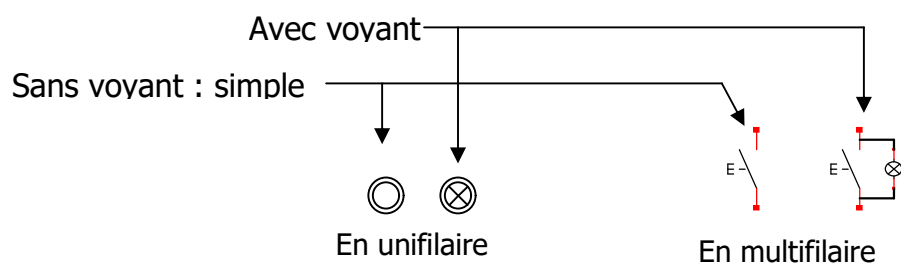

5. Schéma développé

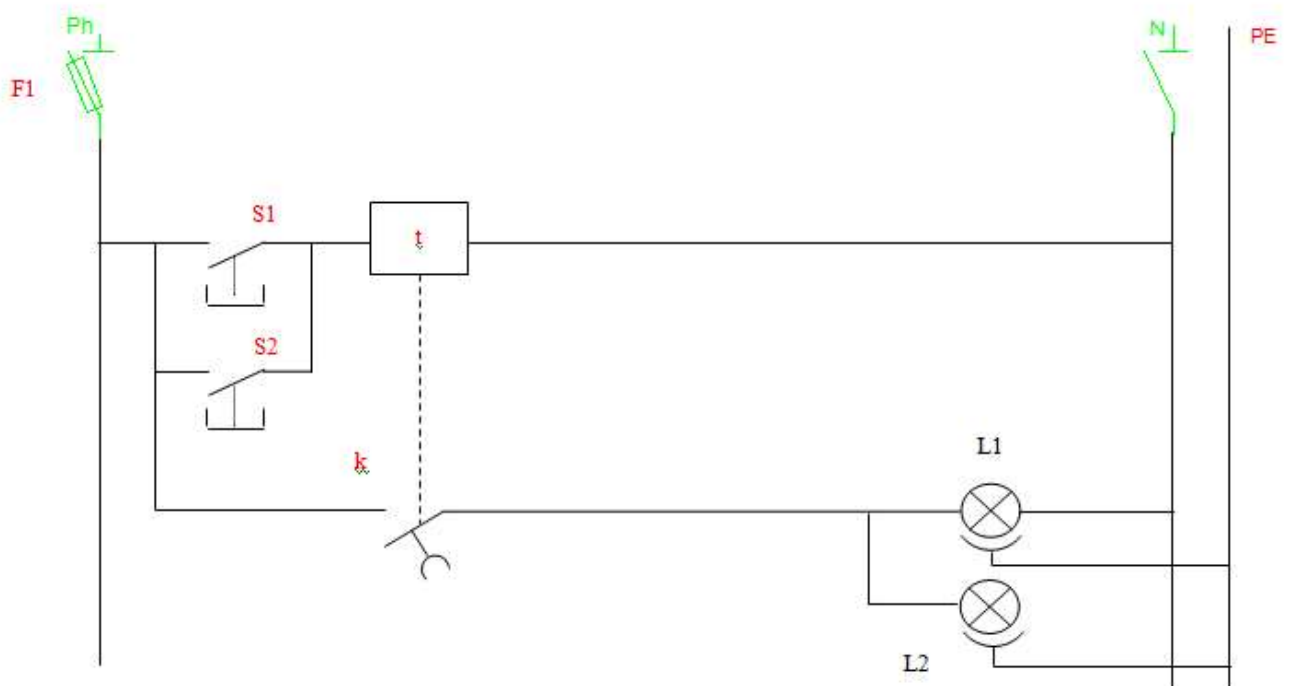a. Montage avec effet

La bobine est excitée par une impulsion sur l'un des boutons poussoir pendant un cycle de fonctionnement. La temporisation repart de nouveau à partir de cet instant, si on appui sur un de ces boutons poussoir.



b. Montage avec effet

La bobine est excitée par une impulsion sur un des boutons poussoir pendant un cycle de fonctionnement. La temporisation reste inchangée si on appuie sur un des boutons poussoir et le cycle ne sera pas perturbé.

