

DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE-RESISTANCE-TRIANGLE


I. PRINCIPE :

Il s'agit d'un démarrage en trois temps :


- Premier temps : couplage étoile, la tension $U / \sqrt{3}$ est appliquée au moteur.
- Deuxième temps : couplage triangle-résistances.
- Troisième temps couplage triangle

II. DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE-RESISTANCE UN SENS DE MARCHE :


II.1.SCHEMA FONCTIONNEL :

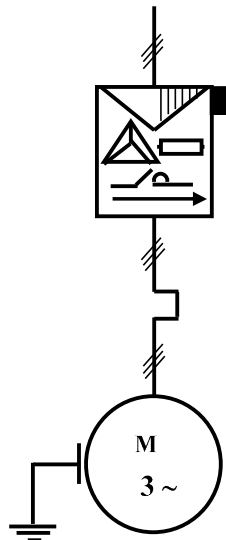


II.2.SCHEMA DE PUISSANCE :

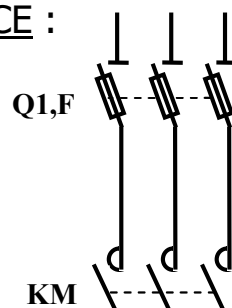


II.3. SCHEMA DE COMMANDE :

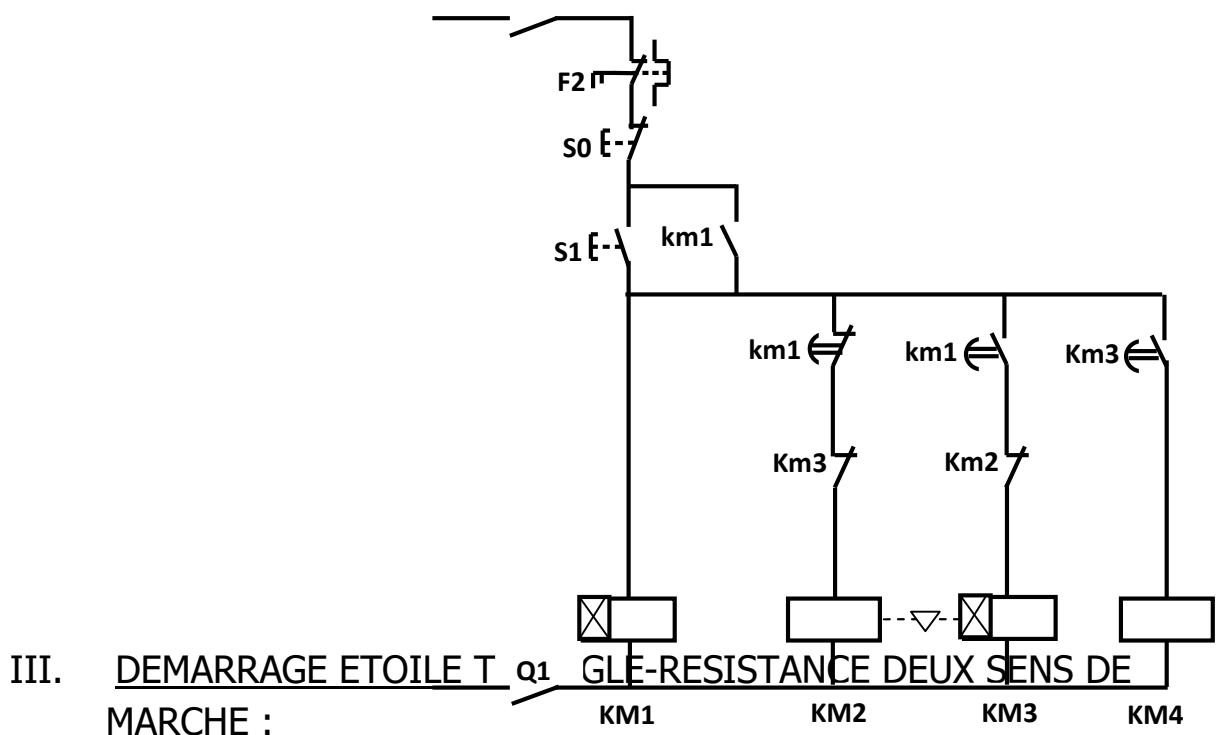

III.1. SCHEMA FONCTIONNEL :

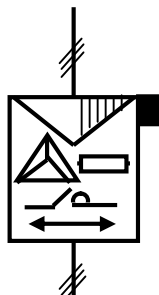

III.2.SCHEMA DE PUISSANCE :

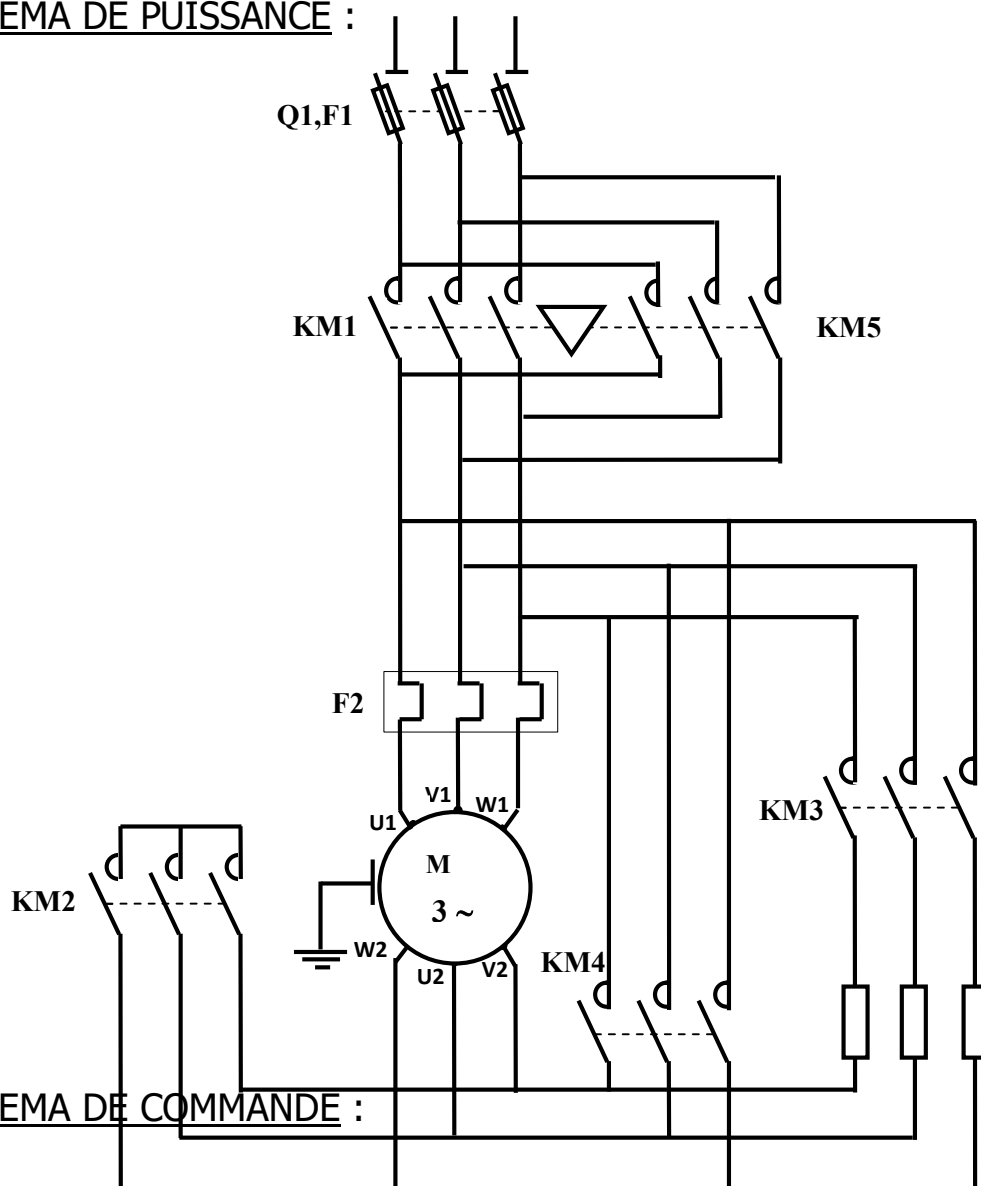

III.3.SCHEMA DE COMMANDE :

